

20191583 김민준

1.

truth table

excitation table

SR

S	R	q^+
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	-

Q	Q_{next}	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

JK

J	K	q^+
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	q^+

Q	Q_{next}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

D

D	q^+
0	0
1	1

Q	Q_{next}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

T


T	q^+
0	q
1	q^+

Q	Q_{next}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

20191583

2. 1010 mealy T, SR

state diagram

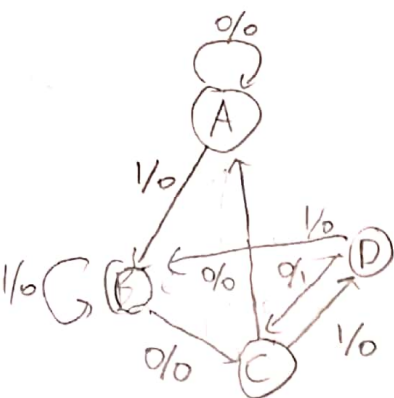

state table

q	q'		z	
	x=0	x=1	x=0	x=1
A	A	B	0	0
B	C	B	0	0
C	A	D	0	0
D	C	B	1	0

A는 00 B는 01 C는 10 D는 11 이가 하라

↓ (위 A,B는 아래 A,B는 의미와 다름)

A	B	x	A'	B'	z	T _A	S _B	R _B
0	0	0	0	0	0	0	0	X
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	X
1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	X	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1

T_A

AB \ x	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	1
10	0	0

$$T_A = Bx$$

S_B

AB \ x	0	1
00	0	1
01	X	0
11	X	0
10	0	1

$$S_B = B'x$$

R_B


AB \ x	0	1
00	X	0
01	0	1
11	0	1
10	X	0

$$R_B = Bx$$

z

AB \ x	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	0


$$z = ABx$$

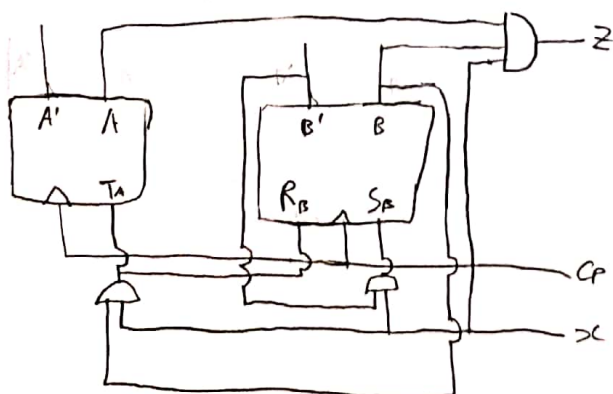

3

1010 문제 T.5R

state diagram

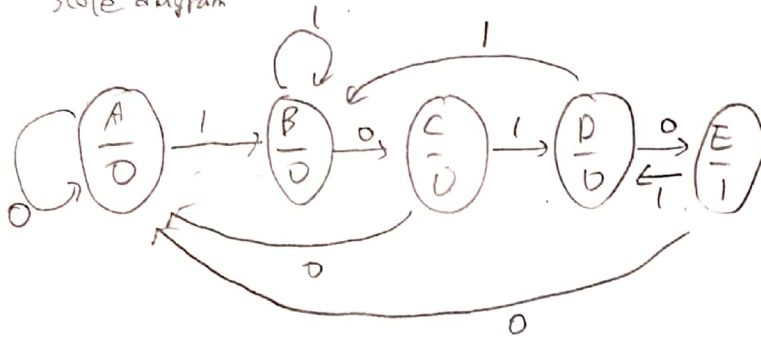

state table


x	q^x		z
	x=0	x=1	
A	A	B	0
B	C	B	0
C	A	D	0
D	E	B	0
E	D	A	1

4.

0 6 1 3 7 2 4

using D

A	B	C	A'	B'	C'	D _A	D _B	D _C
0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0

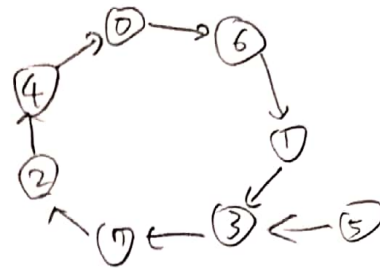

D_A

BC \ A	0	1
00	1	0
01	0	X
11	1	0
10	1	0

D_B

BC \ A	0	1
00	1	0
01	1	X
11	1	1
10	0	0


D_C

BC \ A	0	1
00	0	0
01	1	X
11	1	1
10	0	0

$$D_A = A'B + A'C'$$

$$D_B = A'B' + C$$


$$D_C = C$$

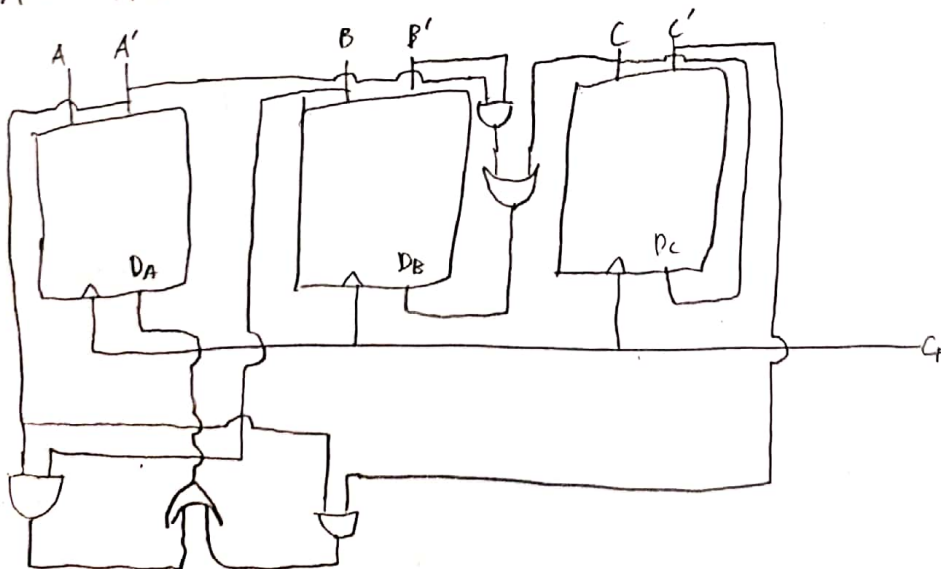

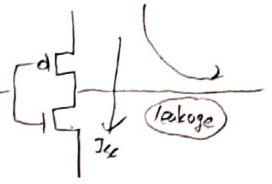5.

① Dynamic power consumption - charging and discharge의 소비에 의해 발생하는 consumption

② Short circuit current - switching이 일어나는 동안 발생하는 consumption




③ Leakage - 디바이스로 프로그래밍에 의해 발생하는 consumption


6.

$$f = ab + ac + ad$$

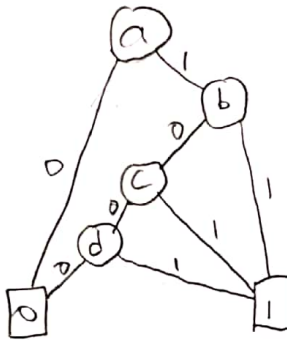a) $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$



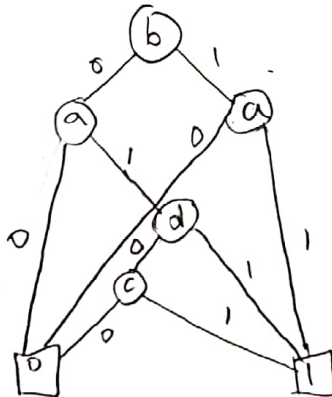
b) $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$



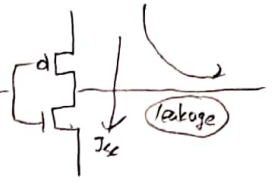5.

① Dynamic power consumption - charging and discharge의 소비에 의해 발생하는 consumption

② Short circuit current - Switching이 일어나는 동안 발생하는 consumption




③ Leakage - 디바이스의 트랜지스터에 의해 발생하는 consumption

6.

$$f = ab + ac + ad$$

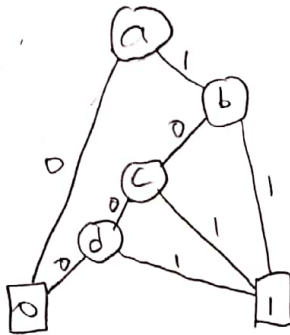a) $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$



b) $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$

